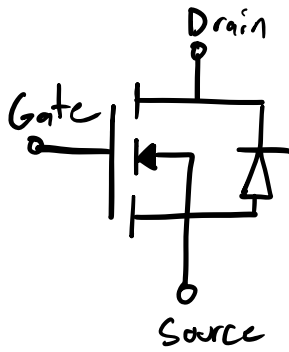


MOSFET Power Losses



$V_{GS} > V_{th} \rightarrow \text{ON State}$

$$P_{\text{cond}} = I_{\text{DRMS}}^2 \cdot R_{\text{DS(ON)}}$$

$$P_{\text{cond}} = I_{\text{D(ON)}}^2 \cdot R_{\text{DS(ON)}} \cdot D$$

$$P_{\text{ON}} = I_{\text{D(ON)}} \cdot V_{\text{DD}} \cdot \frac{t_{\text{rise}} + t_{\text{fall}}}{2} \cdot f_{\text{sw}}$$

$$P_{\text{OFF}} = I_{\text{D(ON)}} \cdot V_{\text{DD}} \cdot \frac{t_{\text{rise}} + t_{\text{fall}}}{2} \cdot f_{\text{sw}}$$

