

Case 1:


- T_{A+} and T_{B-} ON


Case 2:

- T_{B+} and T_{A-} ON

Case 3:

- All switches OFF

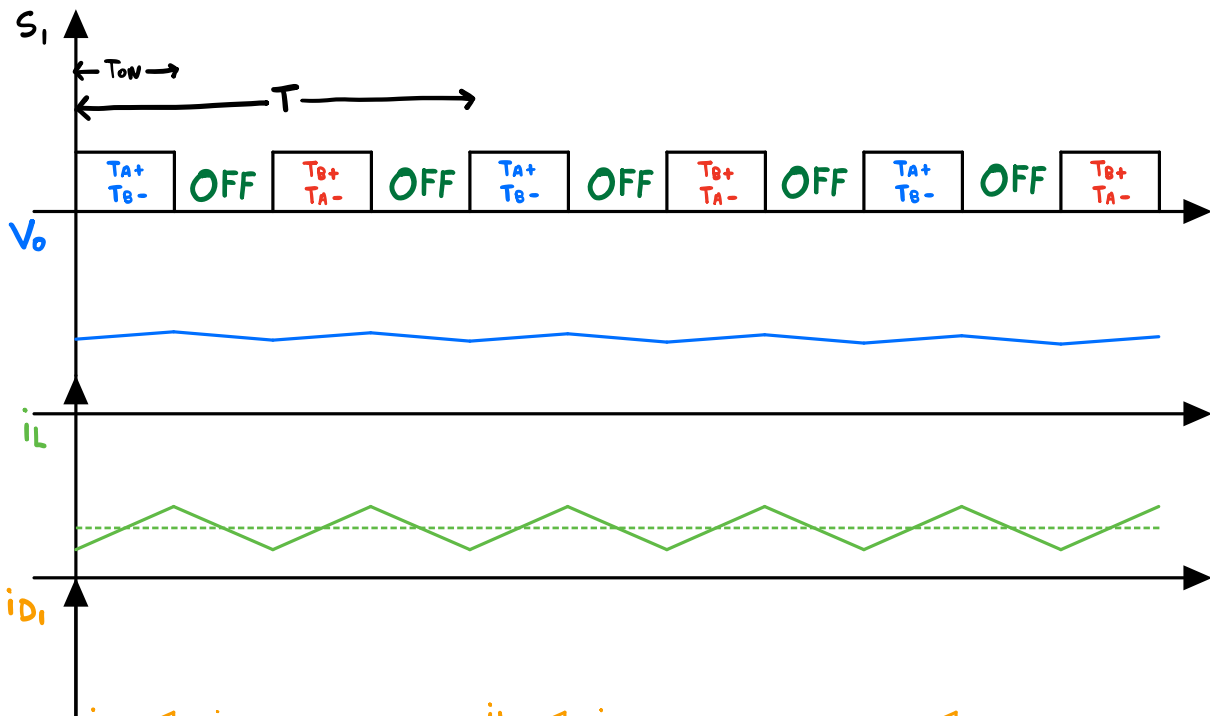

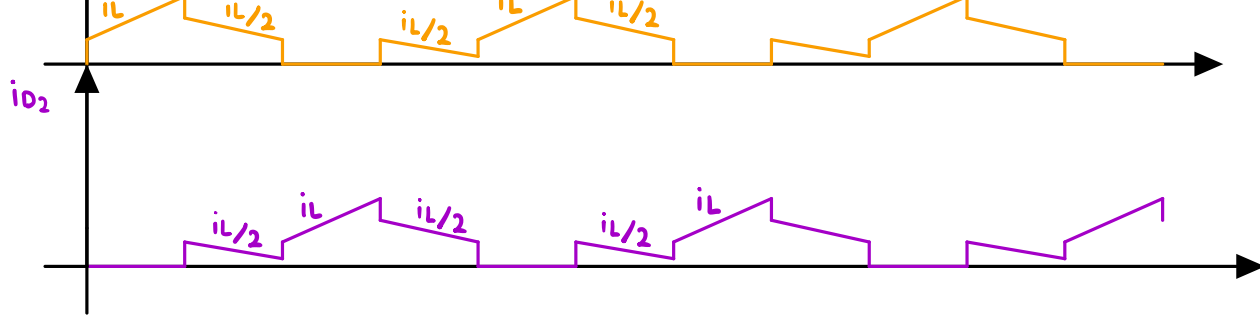

Full Bridge:

$$V_o = 2V_s \left(\frac{N_s}{N_p} \right) D$$

$$V_s - V_L - V_o = 0$$

$$V_o = V_s - V_L$$

Half Bridge:

$$V_o = V_s \left(\frac{N_s}{N_p} \right) D$$

$$V_L - V_o = 0$$

$400V = T_{A+}$ and T_{B-}
 $-400V = T_{B+}$ and T_{A-}
 $0V = T_{A-}$ and T_{B-}
 'or'
 T_{A+} and T_{B+}




$$D = 0.7$$

Full Bridge

Transformer

Rectifier

Buck

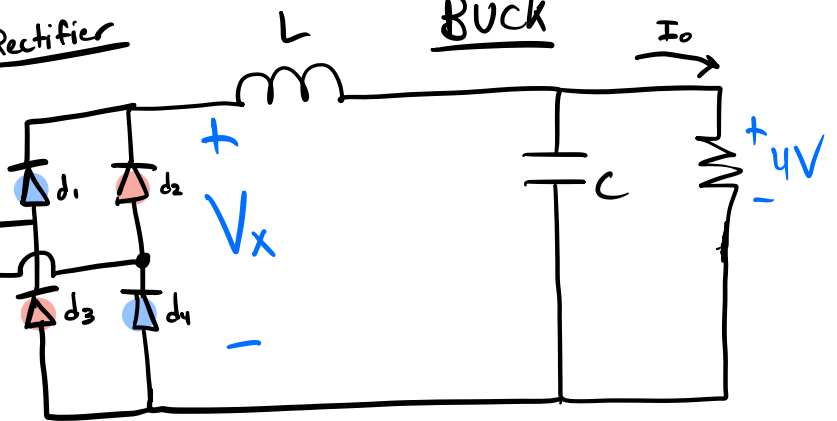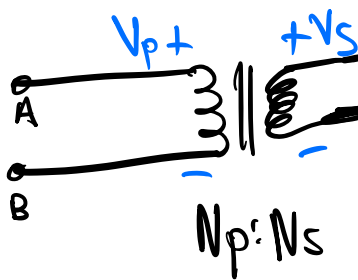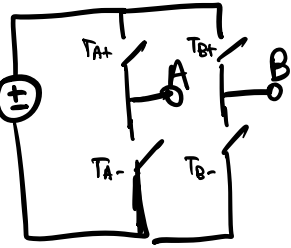

$$V_o = D \cdot V_{in}$$

$$\therefore V_{in} = \frac{4}{0.7} = 5.71V$$

$$\frac{V_p}{V_s} = \frac{N_p}{N_s} = T \rightarrow \frac{400V}{5.71V} = 70.05 \text{ Turns}$$

