

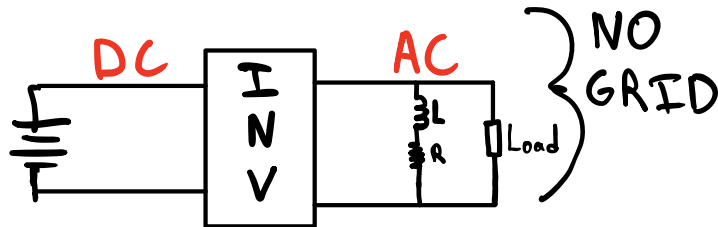



# DC $\rightarrow$ AC Inverters

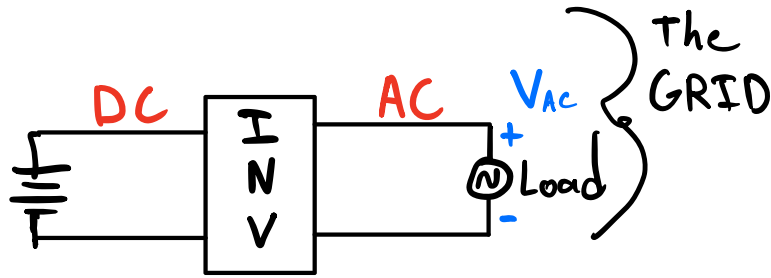

Can I use a BUCK Converter as I  
N  
V

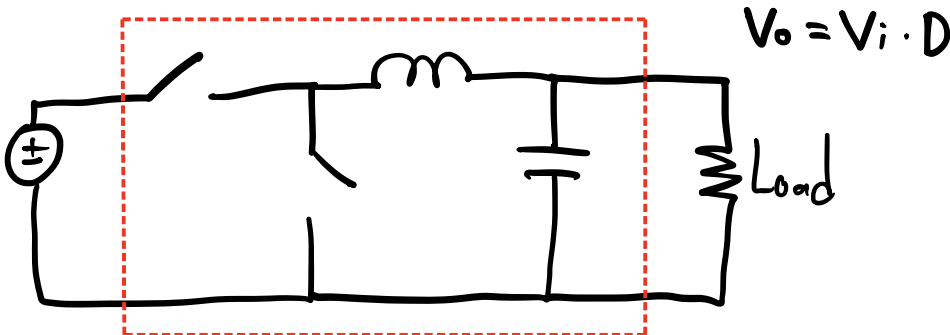


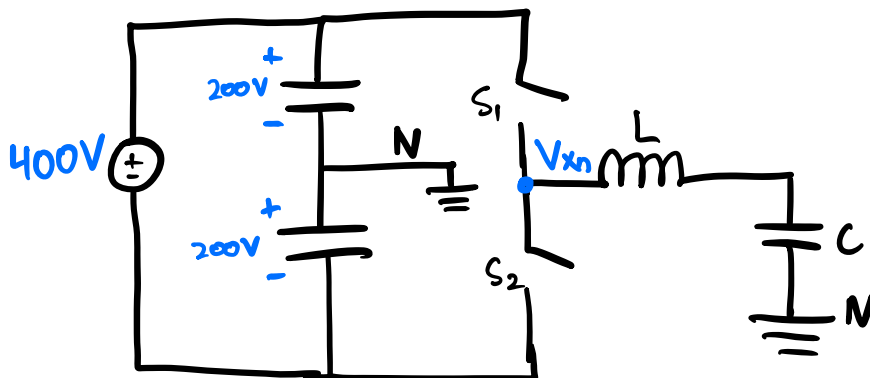
NO  $\rightarrow$  Use a Half-Bridge Instead



$S_1$  is "ON"  $V_{xn} = 200V$

$S_2$  is "ON"  $V_{xn} = -200V$

## Using a Comparator (For PWM)

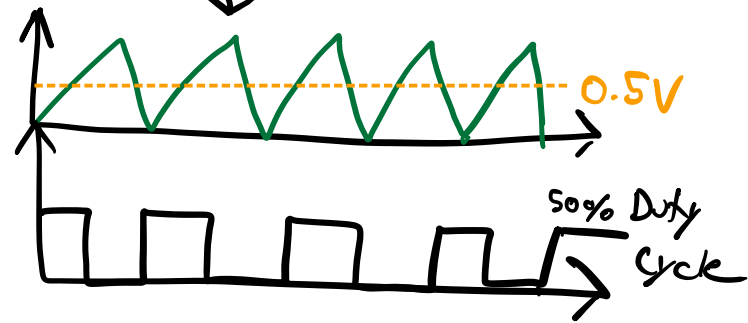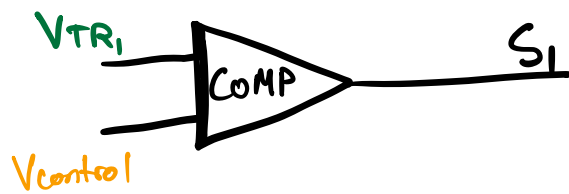

## Deriving $V_o(D)$ :

$$\langle V_o \rangle = \frac{V_{control}}{V_p(\text{triangle})} \cdot \frac{V_{in}}{2}$$

$$V_{control} = V_{control} \sin(\omega_i t)$$

$$\langle V_o \rangle = \frac{\hat{V}_{control}}{\hat{V}_{triangle}} \cdot \sin(\omega_i t) \cdot \frac{V_i}{2}$$

$$= m_a \cdot \sin(\omega_i t) \cdot \frac{V_i}{2}$$

-modulation Index