 



Name: Cole Shanks

ID: 54950860


Q1



Q2

 

Q3

 

Q4

```

module mux(input logic [31:0] a7,a6,a5,a4,a3,a2,a1,a0,
  input logic [2:0] s,
  output logic [31:0] out);

```

```

always_comb

```

```

  case(s)

```

```

    3'b000: out = a0;

```

```

    3'b001: out = a1;

```

```

    3'b010: out = a2;

```

```

    3'b011: out = a3;

```

```

    3'b100: out = a4;

```

```

    3'b101: out = a5;

```

```

    3'b110: out = a6;

```

```

    3'b111: out = a7;

```

```

    default: out = 8'bX;

```

```

  endcase

```

```

endmodule

```

Q5

```
module pencoder(input logic a7, a6, a5, a4, a3, a2, a1, a0,  
                output logic [2:0] out);
```

```
    always_comb begin  
        if(a0) out = 1;  
        else if(a1) out = 2;  
        else if(a2) out = 3;  
        else if(a3) out = 4;  
        else if(a4) out = 5;  
        else if(a5) out = 6;  
        else if(a6) out = 7;  
        else if(a7) out = 8;  
    end  
endmodule
```

Q6a

```
module 8reg(clk, d, q);
```

```
    input logic clk;  
    input logic [7:0] d;  
    output logic [7:0] q;
```

```
    always_ff @(posedge clk) begin  
        q <= d;  
    end
```

```
endmodule
```

Q6b

```
Module nine_reg(clk, rst, d, q);
```

```
    input logic clk, rst;
```

```
    input logic [8:0] d;
```

```
    output logic [8:0] q;
```

```
    always_ff @(posedge clk, posedge rst)
```

```
        if (rst) q <= 0;
```

```
        else    q <= d;
```

```
endmodule
```

Q6c

```
Module n_reg(clk, rst, d, q);
```

```
    parameter N = 8;
```

```
    input logic clk, rst;
```

```
    input logic [N-1:0] d;
```

```
    output logic [N-1:0] q;
```

```
    always_ff @(posedge clk)
```

```
        if (rst) q <= 0;
```

```
        else    q <= d;
```

```
endmodule
```

Q6d

```
Module async_reg(clk, rst, en, d, q);
```

```
    parameter N = 8;
```

```
    input logic clk, rst, en;
```

```
    input logic [N-1:0] d;
```

```
    output logic [N-1:0] q;
```

```
    always_ff @(posedge clk, posedge rst)
```

```
        if (rst) q <= 0;
```

```
        else if (en) q <= d;
```

```
endmodule
```

Q6e

```
Module latch(clk, d, q);
```

```
    input logic clk;
```

```
    input logic [7:0] d;
```

```
    output logic [7:0] q;
```

```
    always_latch
```

```
        if (clk) q <= d;
```

```
endmodule
```