Switching Losses:

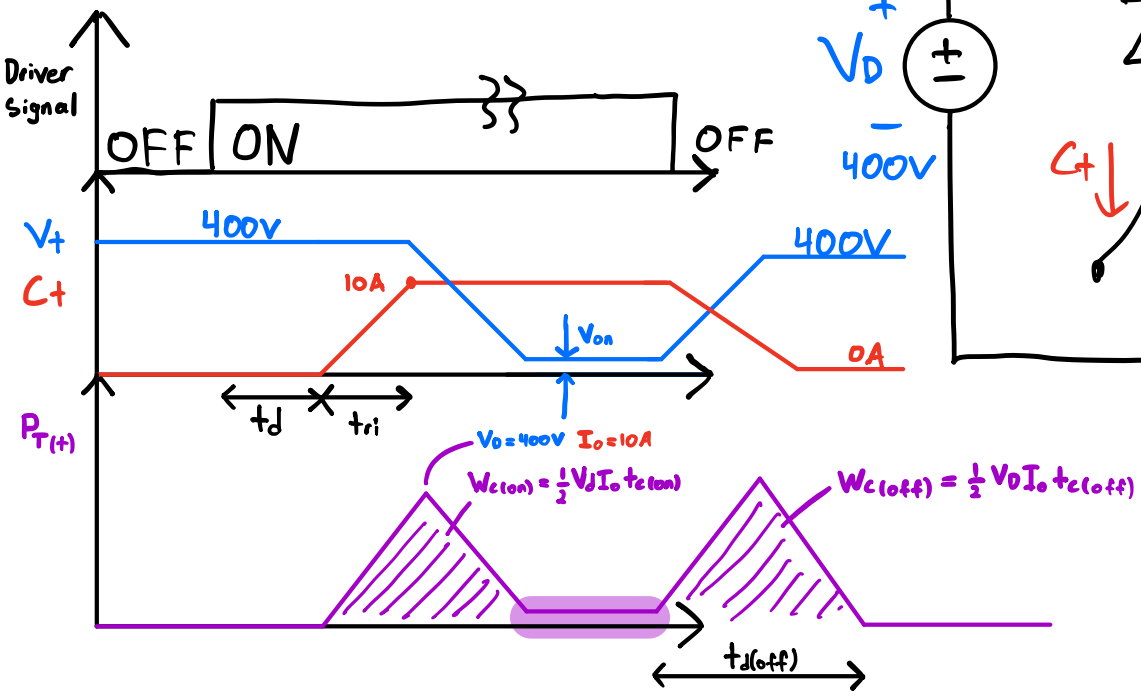

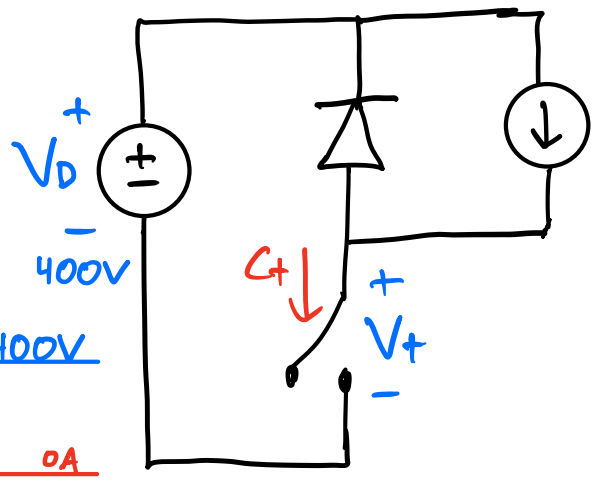

$$P_{sw} \cong \frac{1}{2} V_d I_o \left[t_{c(on)} + t_{c(off)} \right] \cdot f_{sw}$$

$$P_{cond} \cong V_{on} \cdot I_o \cdot \frac{t_{on}}{T_s}$$